

组成原理课程第 2 次实验报告

实验名称：定点乘法与加法

学号： 2312141 姓名： 张德民 班次： 李涛老师班

一.实验目的


1. 理解定点乘法的不同实现算法的原理，掌握基本实现算法，并进行改进。
2. 熟悉并运用 verilog 语言进行电路设计。
3. 为后续设计 cpu 的实验打下基础。

二.实验内容说明

- 1、将原始的补码一位乘法修改成补码两位乘法，也就是每个时钟周期移两位。
- 2、将乘法器修改成乘加器，实现 $A*B+C$ 的效果，模块至少有三个 32 位的输入操作数和一个 64 位的输出操作数（由于有加法，可以考虑添加进位输入和输出，也可以不考虑）。
- 3、仿真文件原始代码中延迟 400、500 的时间单位过长，大家可以修改成 40/50，这样看波形比较直观，注意波形图上应该是 multi_end 为 1 时的输出才是正确输出。
- 4、上实验箱进行验证时，注意要 lcd 屏上需要输入三个数据，input_sel 不能再用 1 位了，此外 lcd 屏上还需要显示 ABC 三个数。

三.实验原理图

迭代乘法与加法原理图：

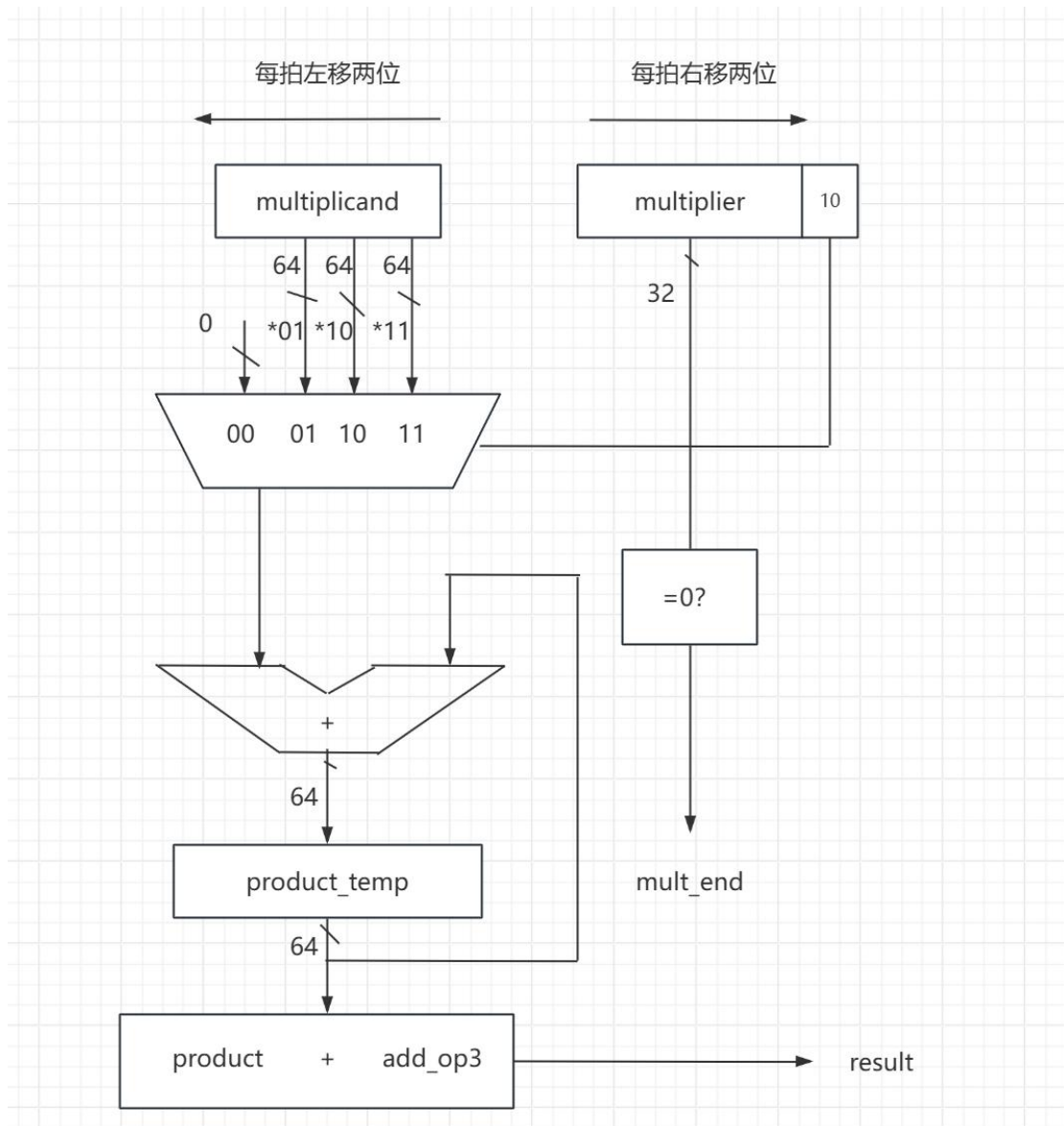

跟原来的相比主要有俩点不同。

首先这里被乘数和乘数每拍要移动两位，同样的，根据乘数的最后两位(00,01,10,11),对于被乘数我们也有不同的处理方发，乘数最后两位为 00 时，结果为 0，为 01 时，结果为被乘数乘 1，也就是它本身，为 10 时要乘以 2，也就是左移一位，为 11 时要乘以 3，也就是左移一位再加上自己本身。这样就实现的乘法，得到乘法结果。

其次，进行完乘法以后，要再加上一个加数 `add_op3`,然后得到最后的结果。

四.实验步骤

Multiply 模块的修改

代码如下：

```

`timescale 1ns / 1ps

//*****
//  > 文件名: multiply.v
//  > 描述   : 乘法器模块, 低效率的迭代乘法算法, 使用两个乘数绝对值参与运算
//  > 作者   : LOONGSON
//  > 日期   : 2016-04-14
//*****

module multiply(          // 乘法器
    input      clk,       // 时钟
    input      mult_begin, // 乘法开始信号
    input  [31:0] mult_op1, // 乘法源操作数 1
    input  [31:0] mult_op2, // 乘法源操作数 2
    input  [31:0] add_op3,  // 加法操作数
    output [63:0] product,  // 乘积
    output [63:0] ans,      // 最后答案
    output      mult_end   // 乘法结束信号
);

//乘法正在运算信号和结束信号
reg mult_valid;
assign mult_end = mult_valid & ~(|multiplier); //乘法结束信号: 乘数全 0
always @(posedge clk)
begin
    if (!mult_begin || mult_end)
    begin
        mult_valid <= 1'b0;
    end
    else
    begin
        mult_valid <= 1'b1;
    end
end

//两个源操作取绝对值, 正数的绝对值为其本身, 负数的绝对值为取反加 1
wire      op1_sign;      //操作数 1 的符号位
wire      op2_sign;      //操作数 2 的符号位
wire [31:0] op1_absolute; //操作数 1 的绝对值
wire [31:0] op2_absolute; //操作数 2 的绝对值
assign op1_sign = mult_op1[31];
assign op2_sign = mult_op2[31];
assign op1_absolute = op1_sign ? (~mult_op1+1) : mult_op1;
assign op2_absolute = op2_sign ? (~mult_op2+1) : mult_op2;

```

```

reg [63:0] multiplicand;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin
        multiplicand <= {multiplicand[61:0],2'b00};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载被乘数，为乘数1的绝对值
        multiplicand <= {32'd0,op1_absolute};
    end
end

//加载乘数，运算时每次右移一位
reg [31:0] multiplier;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移一位
        multiplier <= {2'b00,multiplier[31:2]};
    end
    else if (mult_begin)
    begin // 乘法开始，加载乘数，为乘数2的绝对值
        multiplier <= op2_absolute;
    end
end

// 部分积：乘数末位为1，由被乘数左移得到；乘数末位为0，部分积为0
wire [63:0] partial_product1;
wire [63:0] partial_product0;
wire [63:0] partial_product;
assign partial_product0=multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0;
assign partial_product1=multiplier[1] ? {multiplicand[62:0],1'b0} : 64'd0;
assign partial_product = partial_product0+partial_product1;

//累加器
reg [63:0] product_temp;
always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin
        product_temp <= product_temp + partial_product;
    end
    else if (mult_begin)

```

```

begin
    product_temp <= 64'd0; // 乘法开始，乘积清零
end

//乘法结果的符号位和乘法结果
reg product_sign;
always @ (posedge clk) // 乘积
begin
    if (mult_valid)
    begin
        product_sign <= op1_sign ^ op2_sign;
    end
end

//若乘法结果为负数，则需要对结果取反+1
assign product = product_sign ? (~product_temp+1) : product_temp;
assign ans=product+add_op3;
endmodule

```

修改点:

1.

```

input  [31:0] mult_op1, // 乘法源操作数 1
input  [31:0] mult_op2, // 乘法源操作数 2
input  [31:0] add_op3,  //加法操作数
output [63:0] product,  // 乘积
output [63:0] ans,      //最后答案

```

除了原来的两个乘法数之外，我又添加了一个加法操作数 add_op3,并且 product 并不是最终答案，只是乘法的答案，我用 ans 来代表实现加法后的答案。

2.

```

always @ (posedge clk)
begin
    if (mult_valid)
    begin
        multiplicand <= {multiplicand[61:0], 2'b00};
    end
end

```

```

begin
    if (mult_valid)
    begin // 如果正在进行乘法，则乘数每时钟右移一位
        multiplier <= {2'b00, multiplier[31:2]};
    end
end

```

对于移位操作，由原来的每个时钟周期移动一位改为每个周期移动两位。

3.

```

wire [63:0] partial_product1;
wire [63:0] partial_product0;
wire [63:0] partial_product;
assign partial_product0=multiplier[0] ? multiplicand : 64'd0;
assign partial_product1=multiplier[1] ? {multiplicand[62:0], 1'b0} : 64'd0;
assign partial_product = partial_product0+partial_product1;

```

改为移动两位之后，每个周期得到的结果就由原来的两种可能变成了四种可能，也就是乘以 00，01，10，11，即 1，2，3，4，那么我增加 partial_product1 和 partial_product2 两个值用来中转，partial_product1 用来存第一位的结果，即乘数最后一位如果是 0，那么 partial_product1 就是 0，如果是 1，那么 partial_product1 就是被乘数本身。partial_product2 用来存第二位的结果，即乘数倒数第二位如果是 0，那么 partial_product2 就是 0，如果是 1，那么 partial_product2 就是被乘数乘以 2（左移一位）。最终的 partial_product 是二者相加。

4.

```

assign ans=product+add_op3;

```

这里的最后结果 ans 是乘法结果 product 与加数之和。

Testbench 模块的修改

代码如下：

```

module testbench;

```

```

// Inputs
reg clk;
reg mult_begin;
reg [31:0] mult_op1;
reg [31:0] mult_op2;
reg [31:0] add_op3;

// Outputs
wire [63:0] product;
wire [63:0] ans;
wire mult_end;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
multiply uut (
    .clk(clk),
    .mult_begin(mult_begin),
    .mult_op1(mult_op1),
    .mult_op2(mult_op2),
    .add_op3(add_op3),
    .product(product),
    .mult_end(mult_end),
    .ans(ans)
);

initial begin
    // Initialize Inputs
    clk = 0;
    mult_begin = 0;
    mult_op1 = 0;
    mult_op2 = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;
    mult_begin = 1;
    mult_op1 = 32'H00001111;
    mult_op2 = 32'H00001111;
    add_op3=32'H00001111;
    #80;
    mult_begin = 0;
    #40;
    mult_begin = 1;
    mult_op1 = 32'H00001111;
    mult_op2 = 32'H00002222;
    add_op3=32'H00001111;

```

```

        #80;
        mult_begin = 0;
        #40;
        mult_begin = 1;
        mult_op1 = 32'H00000002;
        mult_op2 = 32'HFFFFFFFF;
        add_op3=32'H00001111;
        #80;
        mult_begin = 0;
        #40;
        mult_begin = 1;
        mult_op1 = 32'H00000002;
        mult_op2 = 32'H80000000;
        add_op3=32'H00001111;
        #80;
        mult_begin = 0;
        // Add stimulus here
    end
    always #5 clk = ~clk;
endmodule

```

修改点：

1.

```

reg clk;
reg mult_begin;
reg [31:0] mult_op1;
reg [31:0] mult_op2;
reg [31:0] add_op3;

// Outputs
wire [63:0] product;
wire [63:0] ans;
wire mult_end;

```

增加了我需要的新的参数 add_op3 和最终结果 ans.

2.


```

multiply uut (
    .clk(clk),
    .mult_begin(mult_begin),
    .mult_op1(mult_op1),
    .mult_op2(mult_op2),
    .add_op3(add_op3),
    .product(product),
    .mult_end(mult_end),
    .ans(ans)
);

```

调用模块时增加了新的参数。

3.

修改了运行时的等候时间，方便最后的观察。

Multiply_display 模块的修改

代码如下：

```

module multiply_display(
    //时钟与复位信号
    input clk,
    input resetn,    //后缀“n”代表低电平有效

    //拨码开关，用于选择输入数
    input input_sel1,
    input input_sel2,
    input sw_begin,

    //乘法结束信号
    output led_end,

    //触摸屏相关接口，不需要更改
    output lcd_rst,
    output lcd_cs,
    output lcd_rs,
    output lcd_wr,
    output lcd_rd,
    inout[15:0] lcd_data_io,

```

```

        output lcd_bl_ctr,
        inout ct_int,
        inout ct_sda,
        output ct_scl,
        output ct_rstn
    );
    //-----{调用乘法器模块}begin
        wire          mult_begin;
        reg  [31:0] mult_op1;
        reg  [31:0] mult_op2;
        reg  [31:0] add_op3;
        wire [63:0] product;
        wire [63:0] ans;
        wire          mult_end;
        assign mult_begin = sw_begin;
        assign led_end = mult_end;
        multiply multiply_module (
            .clk          (clk          ),
            .mult_begin(mult_begin),
            .mult_op1    (mult_op1    ),
            .mult_op2    (mult_op2    ),
            .add_op3      (add_op3),
            .product      (product      ),
            .ans          (ans),
            .mult_end     (mult_end     )
        );
        reg [63:0] product_r;
        always @(posedge clk)
        begin
            if (!resetn)
                begin
                    product_r <= 64'd0;
                end
            else if (mult_end)
                begin
                    product_r <= ans;
                end
        end
    end
    //-----{调用乘法器模块}end

    //-----{调用触摸屏模块}begin-----//
    //-----{实例化触摸屏}begin
    //此小节不需要更改
        reg          display_valid;

```

```

reg [39:0] display_name;
reg [31:0] display_value;
wire [5 :0] display_number;
wire      input_valid;
wire [31:0] input_value;

lcd_module lcd_module(
    .clk          (clk          ), //10Mhz
    .resetn       (resetn       ),

    //调用触摸屏的接口
    .display_valid (display_valid ),
    .display_name  (display_name  ),
    .display_value (display_value ),
    .display_number (display_number),
    .input_valid   (input_valid   ),
    .input_value   (input_value   ),

    //lcd 触摸屏相关接口，不需要更改
    .lcd_rst       (lcd_rst       ),
    .lcd_cs        (lcd_cs        ),
    .lcd_rs        (lcd_rs        ),
    .lcd_wr        (lcd_wr        ),
    .lcd_rd        (lcd_rd        ),
    .lcd_data_io   (lcd_data_io   ),
    .lcd_bl_ctr    (lcd_bl_ctr    ),
    .ct_int        (ct_int        ),
    .ct_sda        (ct_sda        ),
    .ct_scl        (ct_scl        ),
    .ct_rstn       (ct_rstn       )
);

//-----{实例化触摸屏}end

//-----{从触摸屏获取输入}begin
//根据实际需要输入的数修改此小节，
//建议对每一个数的输入，编写单独一个 always 块
//当 input_sel1 为 0, sel2 为 0 时，表示输入数为乘数 1
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetn)
    begin
        mult_op1 <= 32'd0;
    end
    else if (input_valid && !input_sel1&&!input_sel2)

```

```

        begin
            mult_op1 <= input_value;
        end
    end

//当 input_sel1 为 1, sel2 为 0 时，表示输入数为乘数 2
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetsn)
        begin
            mult_op2 <= 32'd0;
        end
    else if (input_valid && input_sel1&&!input_sel2)
        begin
            mult_op2 <= input_value;
        end
    end

//当 input_sel1 为 0, sel2 为 1 时，表示输入数为加数
always @(posedge clk)
begin
    if (!resetsn)
        begin
            add_op3 <= 32'd0;
        end
    else if (input_valid && !input_sel1&&input_sel2)
        begin
            add_op3 <= input_value;
        end
    end

//-----{从触摸屏获取输入}end

//-----{输出到触摸屏显示}begin
//根据需要显示的数修改此小节，
//触摸屏上共有 44 块显示区域，可显示 44 组 32 位数据
//44 块显示区域从 1 开始编号，编号为 1~44，
always @(posedge clk)
begin
    case(display_number)
        6'd1 :
            begin
                display_valid <= 1'b1;
                display_name  <= "M_OP1";
                display_value <= mult_op1;
            end
    end
end

```

```

        6'd2 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "M_OP2";
            display_value <= mult_op2;
        end
        6'd3 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "A_OP3";
            display_value <= add_op3;
        end
        6'd5 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "PRO_H";
            display_value <= product_r[63:32];
        end
        6'd6 :
        begin
            display_valid <= 1'b1;
            display_name  <= "PRO_L";
            display_value <= product_r[31: 0];
        end
        default :
        begin
            display_valid <= 1'b0;
            display_name  <= 48'd0;
            display_value <= 32'd0;
        end
    endcase
end
//-----{输出到触摸屏显示} end
//-----{调用触摸屏模块} end-----//
endmodule

```

修改点：

1.

```

input input_sel1, ←
input input_sel2, ←

```

拨码开关由原来的 1 个改为 2 个，因为我要输入的是 3 个数，一个开关无法满足需求。

```
else if (input_valid && !input_sel1&&!input_sel2)↵  
begin↵  
    mult_op1 <= input_value;↵
```

当 input_sel1 和 2 都是 0 时，输入被乘数 op1.

```
else if (input_valid && input_sel1&&!input_sel2)↵  
begin↵  
    mult_op2 <= input_value;↵
```

当 input_sel2 是 0, input_sel1 是 1 时，输入乘数 op2.

```
else if (input_valid && !input_sel1&&input_sel2)↵  
begin↵  
    add_op3 <= input_value;↵
```

当 input_sel2 是 1, input_sel2 是 1 时，输入乘数 op2.

2.

```
//-----{调用乘法器模块}begin↵
```

这部分修改了调用的参数，增加 add_op3 和 ans。

3.

```
6' d3 :↵  
begin↵  
    display_valid <= 1'b1;↵  
    display_name__ <= "A_OP3";↵  
    display_value <= add_op3;↵  
end↵
```

触摸屏上，选用第三块来显示加数，其余的需要也依次进行调整。

限制文件的修改

修改点:

```
set_property PACKAGE_PIN AC21 [get_ports input_sel1]
set_property PACKAGE_PIN AC22 [get_ports input_sel2]
```


原先的 AC21 开关作为 input_sel1, AC22 作为 input_sel2.

```
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports input_sel1]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports input_sel2]
```

设置俩拨码开关的输入输出标准。

五.实验结果分析

原代码复现:

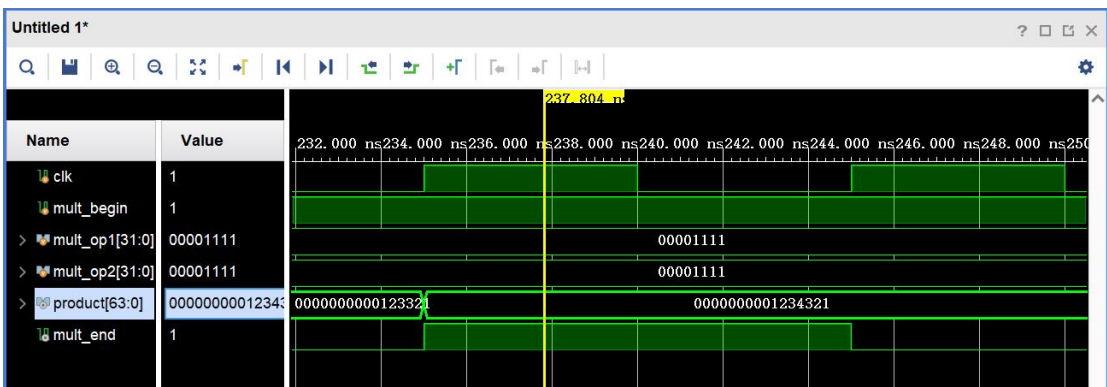


如上图，原乘法器使用 1111h 乘 1111h，结果是 1234321h，答案正确，复现成功。

波形图仿真:


这里的验证我使用的是原代码提供的四个运算，并且每个运算里的加数我都设置为 1111，这是为了方便观察。

1.

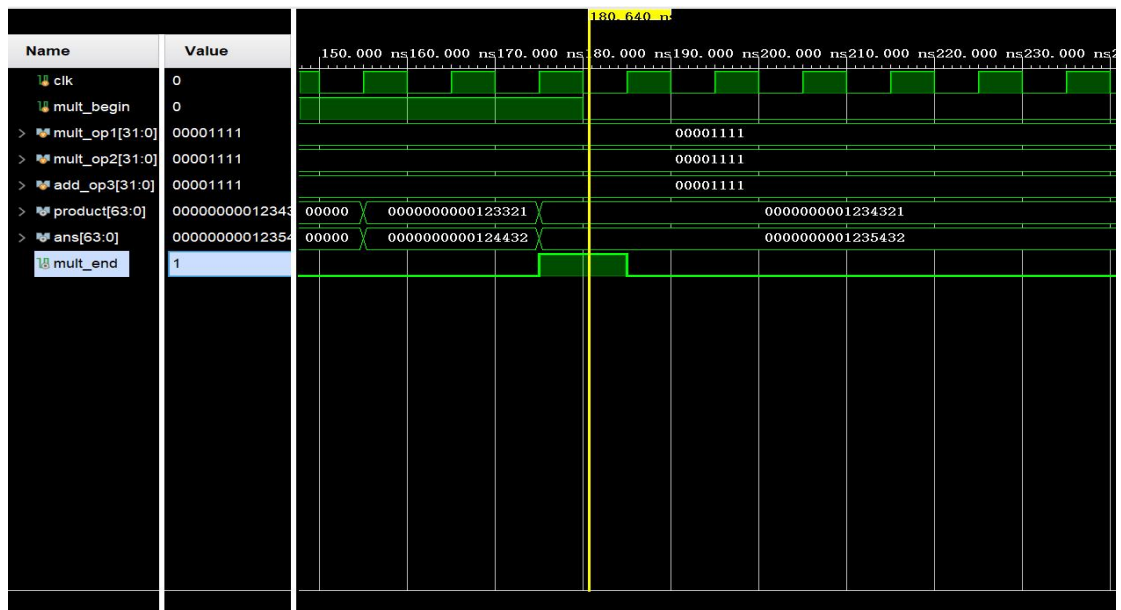


如图， $1111 \times 1111 + 1111$ ，换为 10 进制就是 $4369 \times 4369 + 4369$ ，答案是 19092539，验证结果正确。

2.

 


$1111 \times 2222 + 1111$ ，换为 10 进制就是 $4369 \times 8738 + 4369$ ，答案是 38180691，验证答案正确。

3.

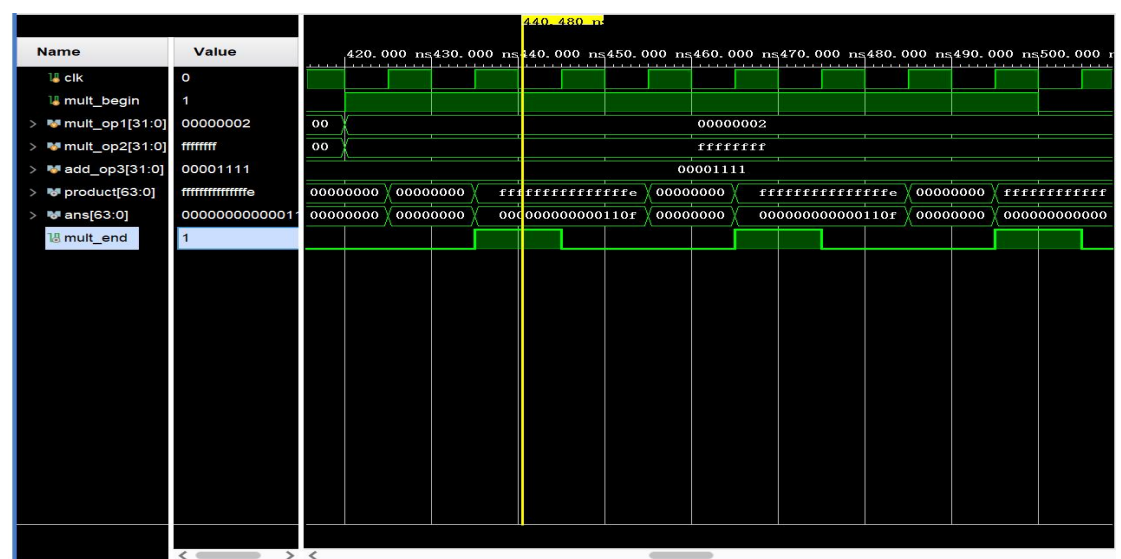

$2 \times \text{ffffffff}(-1) + 1111$ ，换为 10 进制就是 $2 \times (-1) + 4369$ ，答案是 4367,验证答案是正确的。

4.

 

$2 \times 80000000 + 1111$ ，注意到，80000000 就是 2^{32} ，换为 10 进制就是 $2 \times 2^{32} + 4369$ ，答案是 fffffff00001111，也就是 -4294962927，验证得答案正确。

实验箱验证：


实验箱上我也用了四组不同的数，验证不同的情况

1. 正数乘正数




如图， $1111 \times 1111 + 2222$ ，和波形图得到的答案是一样的，正确。

2. 正数乘负数

 

如图, $1111 * (-1) + 2222$, 最后答案显然是 1111, 正确。

3. 负数乘负数

 

$-1 * (-1) + 2222$, 最后答案是 2223, 显然是正确的。

4. 超 32 位



5. 用 $11111111 \times 1111 + 2222$, 这里主要是为了验证一下使用两块触摸屏来表示 64 位数是正确的, 经过验证这个答案也是正确的。

六.总结感想

- 1.本次实验在原先移动一位的乘法器基础上进行了改进, 将其修改为每一次移动两位, 在这个改进的过程里, 我对于迭代乘法的原理有了更深刻的认识, 还有对于 verilog 语言的语句是并行执行的, 与其他编程语言按顺序执行不同这一点有了更加深刻的认识。对于 verilog 的 always 等语句也更加清楚了。对于 cpu 执行的原理也有更多的认识, 对于如何提高 cpu 计算速度 (16 周期改为 8 个) 有个一定的认识。
- 2.在修改展示文件以及限制文件时, 我查阅了各个引脚对应图, 这令我对于实验箱仿真的各个流程更加熟悉了。